
Техническая инструкция

СМ ЭВМ-интерфейс

robotron

1156

EC - 7183-II CM-6301

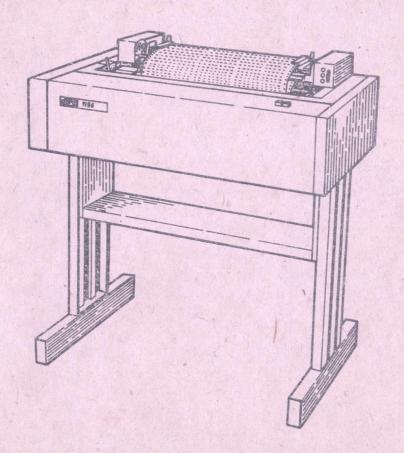


Алфавитно-цифровое печатающее устройство последовательного действия Описание функционирования СМ ЭВМ – интерфейс

72-451-0003-7

robotron

1156

EC - 7183-II CM-6301

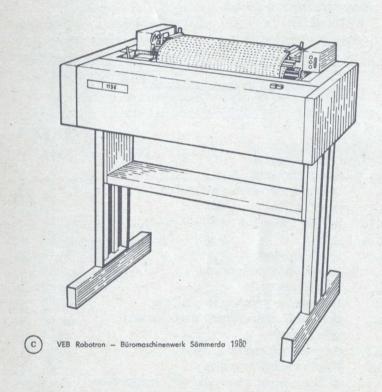

Алфавитно-цифровое печатающее устройство последовательного действия

Содержание

I.	Описание функционирования	стр.
	СМ ЭВМ интерфейс 72-45I-0003-7	I - I2
II.	Техническая инструкция Документация для учебы SIF по СМ ЭВМ с присоединением для FV тип II60	
	Электроника управления 72-45I-0000-4	13 - 52

Описание функционирования

Содержание

		стр.
I.	Общие положения	3
I.I.	Набор сигналов	3
I.2.	Описание сигналов интерфейса	4
I.3.	Строб источника (СТР)	5
I.3.I.	Запрос приемника (ЗП)	5
I.3.2.	Данные	5
I.4.	Обмен данными	6
I.5.	Техническая реализация	6
I.6.	Кодирование	7
I.7.	Объяснение управляющих знаков	8
I.8.	Строение стандартного штепсельного	
	соединения	. 9
I.8.I.	Штепсельный разьем	9
I.8.2.	BESTER () - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9
I.8.3.		
	розеток в скрученных проводах	IO
	Сигналы интерфейса	II
	Список условных обозначений	I2

I. Общие положения

"ИРПР" является унифицированной системой связей и ситналов между внешним устройством (ВУ) и контроллером (К) внчислительного комплекса СМ ЭВМ.

Он обеспечивает единые способы обмена информацией для размичных ВУ при работе как с К, так и при непосредственном соединении двух ВУ.

ВУ подключается к К или другому ВУ радиально посредством кабеля.

Устройство или контроллер, которые выполняют прием информации, назовем ПРИЕМНИКом (П).

√ стройство или контроллер, которые выполняют передачу
информации, назовем ИСТОЧНИКом (И).

1.1. Список сигналов

Сигналы, использованные в интерфейсе печатающего устройства последовательного действия тип II56, приведены в таблице I.

Har	именование сигнала Н	апра	ab.	лет	ние	3000	усское	междунар.	Подкл. Ви I5
Π.	Экран	***				- 1	Э	S	
12.	Нуль						OB .	Z	P,d,f
ß.	Готовность источника	OT	N	K	П		IM	SO	b
4.	Готовность приемника	OT	Π	K	N		III	AO	Y
5.	Строб источника	OT	N	K	П		CTP	SC	A
6.	Запрос приемника	OT	П	K	N		SII	AC	C
7.	Данные	OT	N	K	П		ДО	DO	h
8.	Данные	OT	N	K	П		山	D1	G
9.	Данные	OT	N	K	П		Д2	D2	I
IO.	Данные	OT	N	K	П		ДЗ	D3	L
	Данные	OT	N	K	Π		Д4	D4	N
I2.	Данные	OT	N	K	Π		Д5	D5	R
13.	Данные	OT	N	K	П		Д6	D6	Z
14.	Данные *	OT	N	K	П		17	D7	
15.	Вит четности	OT	N	K	П		KPO	DPO	

Сигнал, отмеченный звездочкой, является необязательным и может отсутсвовать.

1.2. Описание сигналов интерфейса

Экран (Э)

Экран предусмотрен для соблюдения правил охраны труда. Он соединен накоротко с металлическим корпусом устройства.

Потенциал ОВ

Потенциал ОВ определяется базовым потенциалом для всех сигналов. Он подсоединяется к точке, принятой в данном устройстве за общую нулевую. Подключение ОВ к Э реализируется в центральном блоке СМ ЭВМ.

І.2.І. Готовность источника (ГИ)

Логическая "I" на линии ГИ означает, что источник работоспособен и готов к передаче информации под управлением сигналов строб источника (СТР) и запрос приемника (ЗП).

Логический "0" на линии IV означает, что источник не работоспособен и состояние других линий должно игнорироваться приемником.

Сигнал ГИ может перейти из логической "I" в логический "О" лишь в том случае, если сигнал СТР имеет логический "О". Если состояние сигнала ГИ изменяется в другой момент, тогда последняя передача информации будет недействительной.

Сигнал ГИ не зависит от состояния сигнала ГП.

I.2.2. Готовность приемника (ГП)

Логическая "I" на линии ГП означает, что приемник работоспособен и готов к приему информации под управлением сигналов СТР и ЗП.

Логический "0" на линии ТП означает, что приемник не работоспособен и состояние других линий должно игнорироваться источником.

Сигнал III может перейти из логической "I" в логический "0" лишь в том случае, если сигнал ЗП имеет логический "0". В противном случае передача информации будет неправильной.

Сигнал ІІІ не зависит от состояния сигнала ІИ.

1.3. Строб источника (СТР)

Логическая "I" на линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов действительная при логической "I" на линии ЗП.

Логический "О" на линии СТР означает, что на линиях данных комбинация сигналов может быть недействительная.

Сигнал СТР может перейти из логического "О" в логическую "І" лишь после того, как сигнал ЗП перешел в логическую "І".

Сигнал СТР может перейти из логической "І" в логический "С" лишь после того, как сигнал 3Π перешел в логический "С".

І.З.І. Запрос приемника (ЗП)

Логическая "I" на линии ЗП означает, что приемник запрашивает новую информацию от источника.

Логический "О" на линии ЗП означает, что приемник не готов к приему нового символа, но принял предыдущий символ, если он был.

Приемник не должен принимать данные, пока сигнал СТР не перейдет в логическую "I". Когда приемник принял символ, он может установить сигнал ЗП в логический "С" в любой момент времени.

Приемник должен держать линию ЗП в логическом "О" до тех пор. пока не появится логический "О" на линии СТР.

I.3.2. Данные

При передаче данных нет ограничений в отношении комбинации сигналов на линиях данных.

Для передачи печатаемых данных и управляющих команд для нечатающего устройства нуждается в 7 линиях данных.

І.4. Обмен данными

Осуществление обмена данными с помощью сигналов ЗП и СТР происходит в жестко обусловленном режиме "запрос-ответ". Источник может изменить значение сигнала СТР только тогда, когда приемник изменил значение сигнала ЗП. Приемник может изменить значение сигнала ЗП только тогда, когда источник изменил значение сигнала СТР.

Временная длаграмма и временные соотношения при обмене информацией приведены на рис. I.

І.5. Техническая реализация

І.5.І. Параметры сигналов

1.5.2. параметры выходных сигналов (источник) Уровни сигналов должны соответствовать инвертированным логическим уровням сигналов интерфейса типа ТТЛ.

логический "0" 2,4 - 5,25 В логическая "I" 0 - 0,4 В

І.5.3. Параметры входных сигналов (приемник)

Уровни сигналов должны соответствовать инвертированным логическим уровням сигналов интерфейса типа ТТЛ.

логический "0" 2 - 5,25 В логическая "I" 0 - 0.8 В

Приемник должен воспринимать открытым вход как логический "О". В качестве приемника может применяться усилитель-приемник с входным током не более I,6мA.

I.6. Кодирование

I.6.I. Предложение знаков по коду ISO 7 битов (Кирилловский шрифт только по особому желанию)

					-							
				b7	0	0	0	0	0	1 0	1	1
				b6	0	1	0	1	0	1	0	7
				5polte								
Ьц	ba	62	169		0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	and a		SP	0	@	P	ю	Л
0	0	0	1	1	7)		1	1	A	Q	A	Я
0	0	1	0	2	-		11 .	2	В	R	6	P
0	0	1	1	3			+	3	С	5	4	C'
0	1	0	0	4			¤	4	D	T	Д	Т
0	1	0	1	5			%	5	E	u	E	y
0	1	1	0	6			&	6	F	V	ø	ж
0	1	1	1	7			1	7	G	W	Г	В
1	0	0	0	8			(8	Н	×	×	Ь
1	0	0	1	9)	9	I	У	и	Ы
1	0	1	0	10(A)	LF		*	:	J	Z	й	3
1	0	1	1	11 (B)	VT		+	j	K	C	K	Ш
1	1	0	0	12(c)	FF		3	<	L	1	л	Э
1	1	0	1	13(D)	RE		-	=	M	J	M	Щ
1	1	1	0	14(E)	DV			>	N	~	Н	4
1	7	1	1	15 (F)	DR		1	ş	0	-	0	Ъ

Управляющие знаки DV и DR действуют только при наличии плитки интерфейса 6205.

I.7. Объяснение управляющих знаков

I.7.I. без обратного печатания

LF LINE FEED

однострочное переключение строки вперед

VT VERTIKAL TABULATION

вертикальная табуляция бланка соответственно управляющей перйоленте внутри носителя бланка

FF FORM FEED

скачок бланка в исходное положение соответственно управляющей пермоленте внутри носителя бланка

CR RETURN

движение печатающей головы в исходное положение

При командах LF, VT и FF печатающая голова добавочно двигается в исходное положение.

I.7.2. с обратным печатанием

LF LINE FEED

однострочное переключение строки вперед

VT VERTIKAL TABULATION

вертикальная табуляция бланка соответственно управляющей перфоленте внутри носителя бланка

FF FORM FEED

скачок бланка в исходное положение соответственно управляющей перфоленте внутри носителя бланка

CR RETURN

движение печатающей головы в исходное положение

ру печатание вперед

Все следующие печатаемые знаки печатается печатанием

вперед.

DR печатание назад

Все следующие печатаемые знаки печатается печатанием назаг.

Незнакомые кодирования принимается без выполнения никакой функции.

І.8. Строение стандартного штепсельного соединения

Для передачи информаций между приемником данных и передатчиком данных применяется стандартное штепсельное соединение. Оно состоит из штепсельных розеток прибора, штепселя прибора и соединительного провода.

Соединительный провод с двух сторон оснащен штепселями. Приборы имеют штепсельные розетки.

І.8.І. Штепсельный разъем

тип II56 предусмотрен для штепсельного разъема по ТГЛ 24 687 разработка I/72.


Штепсельная розетка 22-0 ТГЛ 24 687 Штепсель II-О ТГЛ 24 687

(Вид на сторону присоединения провода)

- Обозначение присоединения



Штепсельная розетка

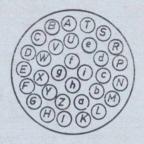


Штепсель

I.8.2. Соединительный провод

Соединительный провод состоит из пластмассового шлангопровода FM (ТТЛ 2I 807 л.5) Нуу 16x2x0, I4 мм 2 . Длина провода составляет макс. 20 м.

I.8.3. Распределение присоединений штепсельных розеток в скрученных проводах

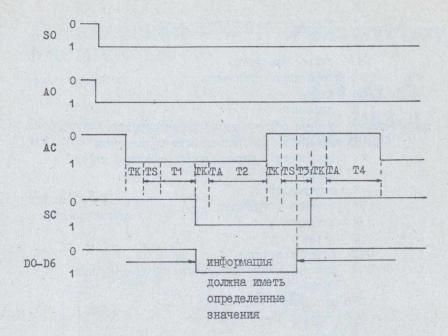C A CONTRACTOR OF THE CONTRACT
VN
C
VN
VN
DAT-A2 (D1)
7N
DAT-A3 (D2)
DAT-A4 (D3)
DAT-A5 (D4)
3N
DAT-A6 (D5)
VN
VN .
STA-A
DAT-A7 (D6)
DAT-A7 (D6)
DAT-A7 (D6)
0
0
0 3N
0 3N



тк- задержка кабеля

ТЅ- время восприятия сигнала АС источником

ТА- время восприятия сигнала SC приемником

т1;т3- время выполнения операции источником

т2;т4- время выполнения операции приемником

Т2- макс. 30 мкс

T3- Make. 500 MKC

Puc. I

Список условных обозначений

ЗП запрос приемника

III готовность приемника

ДО-Д6 данные

П приемник

запрос-ответ жестко обусловленный режим передачи

ИРПР интерфейс для радиального подключения устройств с параллельной передачей информации

К контроллер

ву внешнее устройство

И источник

Э экран

СТР строб источника

СМ ЭВМ система малых электронных вычислительных машин

ГИ готовность источника


ОВ нуль, базовый потенциал

Техническая инструкция

72-451-0000-4

Документация для учебы тип II56 1156 EC-7183-II CM-6301

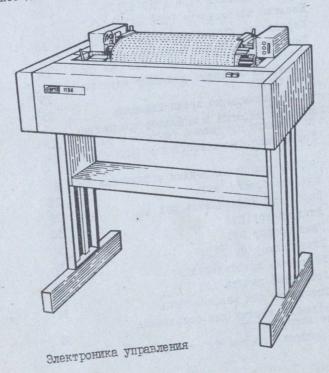SIF по СМ ЭВМ с присоединением для FV тип II60



Содержание

Стр.

2.	Логическое управление	16
2.I.	Исходное положение каретки печатаю-	
	щего устройства	16
2.I.I.	Включение печатающего устройства	16
2.1.1.1.	Получение GS	16
2.1.1.2.	Возбуждение тормоза, так как KL2 = L, каретка печатающего устройства находится в исходном положении (6106)	16
2.1.1.3.	KL2 = H, каретка печатающего устрой- ства работает в исходном положении (6106)	18
2.I.2.	Нажатие клавиши "LG" (ТЭЗ 6II7)	20
2.I.3.	Нажатие клавиши "L" (ТЭЗ 6II7)	20
2.2.	Управление движением ленты	20
2.2.I.	Печатание во время движения каретки вперед (DV) (ТЭЗ 6195, 6225 или 6205)	20
2.2.2.	Печатание во время движения каретки назад (DR)	25
2.2.3.	Смена команды во время движения	25
2.2.4.	Возврат каретки в исходное положение по команде программы (Return = RE)	25
2.2.5.	Управление бумагоносителем (ТЭЗ 6163)	26
3.	Особые узлы электроники управления	28
3.I.	Мультивибратор муі	28
3.2.	Пороговый выключетель SS2	29
3.3.	Унивибратор UV2	30
3.4.	Унивибратор UV3	32
3.5.	Унивибратор UV4	33
3.6.	Усилитель возбуждения AV	34
3.7.	Усилитель печати LVI	36
3.8.	Усилитель для колонок SpVI	38
3.9.	Задэющий каскад для открывания тиристора ZIT	39
3.IO.	Усилитель тактов ту	40

		CTP.
3.II.	Преобразователь уровня PwI	41
	Преобразователь уровня Pw2	42
	Преобразователь уровня Рw3	43
	Каскад согласования KSI (TTL - МОП)	44
	Каскад согласования KS2 (МОП - TTL)	45
	Каскад согласования Кэ5	46
	Блок питания 20-451-9750-3	47
	Блок питания 56-451-9750-0	48
	Датчик тактов печати	49
	Детектор основной позиции (КL2)	50
	Блок-схема 51-451-2976-6	5I
	Блок-схема 51-451-0976-2	52

2. Логическое управление

2.I. Исходное положение каретки печатающего устройства при включении печатающего устройства или при нажатии клавиши "LG"

При включении печатающего устройства каретка устанавливается в исходное положение.

Установление исходного положения во время работы (например, в случае ошибки при наезде каретки на правый край) возможно путем нажатия клавиши "LG".

2.І.І. Включение печатающего устройства (ТЭЗ 6106 и 6117)

2.I.I.I. <u>Получение GS</u> (ТЭЗ 6II7)

При включении печатающего устройства на входе порогового выключателя OI/I/SS2 лежит потенциал "Н". Устанавливается статический триггер O2J4/O3J2 и по О4J3 и О4J4 образуется сигнал стирания LOE = "L". Сигналом LOE = L блокируется сигнал интерфейса SC , командные сигналы удерживаются в определенном исходном положении (КОМ—АI= "L", КОМ—А2= "L", КОМ—А3="Н")(ТЭЗ 6195,6225 и 62О5, а также последующие тригтеры управления устанавливаются в исходное положение; т.е. на ТЭЗ 61О2 стираются двоичные счетчики ZI, Z2, Z3, а по триггеру SRF включается напряжение SRF = "L". На ТЭЗ 6163 устанавливается в исходное положение триггер для сигнализации конца бумажной ленты. После варядки СI на ТЭЗ 6117 на выходе триггера Шмитта появляется потенциал "L", а по О1J4 GS = "L".


С помощью \overline{GS} = "H" на ТЭЗ 6ІО6 возвращаются в исходное положение статические триггеры, LV и LR.

2.I.I.2. Возбуждение тормоза, поскольку KL2 = L Каретка печатающего устройства находится в исходном положении (6106)

С помощью GS по 17J2 и 16J4 управляются UV 11UV3 и 15UV2. На выходе UV появляется потенциал "Н". По 05I образуется сигнал ALV (сброс тиристора на ТЭЗ привода). Этот сигнал до тех пор остается "L", пока не переключается посредством задержки WI/CI пороговый переключается 03 SS2, вследствие

чего образуется сигнал VUVZ = "L", вызывающий выключение GS. Через I,2 мс (время выдержки) II UV3 переключается на потенциал "L". В течение времени удержания WI/CI уси-литель OIZIT по ОЗЈ9 и ОІЈЗ возбуждается для открытия тормозящего тиристора. Сигнал во время задержки WI/CI = "L". В течение времени удерживания 15UV2 (18 мс) управление движением каретки печатающего устройства производиться не может.

Диаграмма: Включение машины при Къ2 = ъ

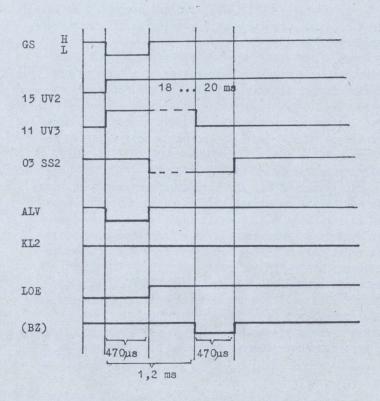

Вилючение машины при KI2 = L --- тормоз открывается.

2.I.I.3. КL 2 = H, каретка печатающего устройства устанавливается в исходное положение (6106)

Если при включении GS KL2 = H, пто по 03J3/03J4 включенется RSG (ТЭЗ 6II7). Посредством GS на IIUV3 по 17J2 прикладывается потенциал "H". По 05I образуется сигнал ALV (открывание тиристора). Этот сигнал до тех пор "L, пока не срабатывает пороговый выключатель 03SS2 посредством задержки "WI/CI". Вследствие этого образуется сигнал VUVZ вызывающий выключение GS.


Благодаря "L" на выходе 03SS2, а также благодаря RSG = "L" и KL2 = "H" по I2JI, 05JI, 04JI, с одной стороны и по I5J4, с другой стороны, благодаря 04J3 устанавливается статичес-кий триггер 02J4/02JI (LR).

GS отключен, IIUV3 после времени удержения I,2 мс опять становится "L", и во время выдержки WI/CI по ОЗЈ и ОІЈ образуется сигнал открывания тиристора для "Движения обратное".

Каретка печатающего устройства движется до тех пор, пока не включается KL2 = "L" и не наступает следующий шаг печати ($\overline{DTI} = "H"$). По 1312, 1711, 1613 и 1712, 11UV3 и 15UV2 переключается на "H".

По 05Ј образуется сигнал ALV (открывание тиристора), вызывающий открывание тиристора для "Движения обратно". Этот сигнал до тех пор = "L", пока по выдержке WI/CI не срабатывает пороговый выключатель 03SS2. Благодаря этому образуется также сигнал \overline{VUVZ} который вместе с KL2 = L вызывает включение RSG \rightarrow "H" и сигнала LOE = "H" (ТЭВ 6II7). II UV3 переключает через I,2 мс на потенциал "L". Во время выдержки "WI/CI" по 03J9 и 0IJ3 усилитель возбуждается для импульса открывания тормозящего тиристора.

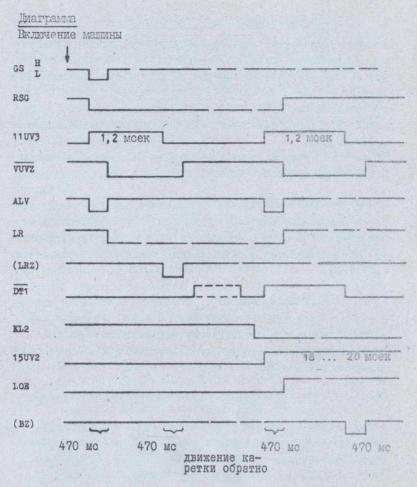В течение времени удержания 15002 (18 мс) повторное управление кареткой печатающего устройства производиться не может.



Включение машины при KL2 = H:

- запустить возврат каретки,
- погасить возврат каретки по достижении исходного подожения,
- запустить тормоз.

2.I.2. Нажатие клавиши "LG" (ТЭЗ 6II7)

Клавиша нажимается, если во время работы каретка печатарщего устройства должна быть установлена в исходное положение. С момента нажатия клавиши до достижения исходного положения подается сигнал "LOE". При нажатии клавиши разряжается конденсатор СІ (ТЭЗ 6ІІ?). Выход порогового выключателя ОІ/I/ss"2 становится "Н" и устанавливает триггер 02J4/03J2.

После выключения клавиши конденсатор CI снова заряжается. Последующий ход соответствует п. 2.I.I.

2.1.3. Нажатие клавиши "L" (ТЭЗ 6117)

Путем закрывания клавиши "LOESCHEN" (TL = "H") по 04J4 образуется LOE = "L", вследствие чего электроника управления устанавливается в определенное исходное положение (см. 2.I.I.).

2.2. Управление движения

В связи с управляющими сигналами SC и AC, а также <u>КОМ-А2</u> и <u>КОМ-А3</u> управление движением реализуется на ТЭЗ 6106. Электронное управление выбирает действие для запуска муфты движения или тормоза.

2.2.I. Печатание во время движения каретки вперед (DV) (ТЭЗ 6195, 6205 и 6225, ТЭЗ 6106)

- Подготовка (только при ТЭЗ 6205). При условии SC = I и кодировании DV (ØЕ) на линиях данных создается сначала предпосылка KOM - AZ = H. При помощи повторного SC = I и кодирования печатаемого символа на IDAT - AI ... A7 образуется RUF-AM = L, представляющий собой предпосылку для запуска движения и передачи данных.

- Запуск движения (ТЭЗ 6106)

Сигнал $\overline{\text{КОМ}}$ — $\overline{\text{A2}}$ = H действует по 16J1, 16J2, 12J4, 15J2 и 17J2 на 17UV3, если $\overline{\text{RUF}}$ -AM = L.

Выход IIUV3 становится "Н". Образованный при этом сигнал ALV запирает тиристор для тормозящего управления. По истечении времени зарядки WI/CI (~ 470 мкс) выход триггера Шмитта O3/ SS2 = L. Через I5J4 и O4J2 устанавливается статический триггер O2J2/O2J3 и образуется сигнал LV = L.

Через I,2 мс времени удержания выход IIUV3 = L и через 03J запускается ОIJ2, при этом образуется сигнал LVZ открывания тиристора для движения вперед.

По истечении времени выдержки WI/CI (\sim 470 мкс) 03 SS2 снова становится "Н" на выходе, вследствие чего выключается сигнал LVZ.

Печатающая головка перемещается слева направо. Если при достижении такта печати (DTI = H) не подается RUF-AM = L, то через I4J2, I7JI, I6J3 и I7J2, UV IIUV3 и I5UV2 переключаются на "H". По 05J образуется сигнал ALV (запирание тиристора), который запирает тиристор для "Движения вперед". Через I5J4, 03J4 и IIJ4 триггер LV устанавливается в исходное положение.

После того, как IIUV3 снова переключен на "L", по ОЗЈ ОІЈЗ и ОІЈ4 открывается тормозящий тристор (BZ). Время удержания I5UV2 составляет I8 мс. При включении тормоза запускается UV, обеспечивающее успокоение привода, так как муфта может быть включена только по истечении времени удержания (UVBE = "L").

- Прием данных и печать (ТЭЗ 6IOI, 6I22)

Поступающая по 7 линиям данных информация в знакогенераторе перекодируется в 35 битов растра печати, причем знакогенератор дает на каждом из 5 выходов информацию для строки знака

Соответствующая желаемая строка знака выбирается двоичным счетчиком (04); 08Ј на ТЭЗ 6122) посредством напряжений ZI, Z2, Z3 на входах ZI, Z2, Z3 эгакогенератора. При каждом положении счетчика посредством Ері (і = I ...7) информация передается из знакогенератора в соответствующий готовый к приему регистр сдвига (ТЭЗ 6122, 6101).

Счетчик управляется мультивибратором. Му деблокируется при помощи $K\cap M-AI$ (печать) и \overline{DSP} (блокировка печати). При помощи UVBE (конец времени успокоения привода), RUF-AM, ТАВ и SRF (регистр сдвига деблокирован) счетчик устанавливается мультивибратором в исходное для включения положение. Соответственно такту му информация вводится в 5-би-товый регистр. Благодаря $EP7 = L \longrightarrow H$ сигнал SRF = H (041). Тем самым предотвращается дальнейший счет счетчика, и параллельно с этим триггер END процессора индицирует готовность к приему данных (см. ТЭЗ 6195, 6225 и 6205).

Информация для растра печати знака запомнена теперь параллельно в 7 регистрах. При достижении следующей позиции печати образуется такт печати (ТЭЗ 6117): DT усиливается, и по OI/III/UV4 вырабатываются такт DTT и DT2.


T93 6I0I:

с помощью DI = H запускается усилитель AV, который во время запуска активирует усилитель печати LV. При этом реализуется отпечатывание принятой информации.

T93 6I22:

посредством DT2= $L \longrightarrow H$ снова переключается триггер SRF и с помощью SRF = L возможен прием следующего знака печати.

Блок-схема: Управление печатью

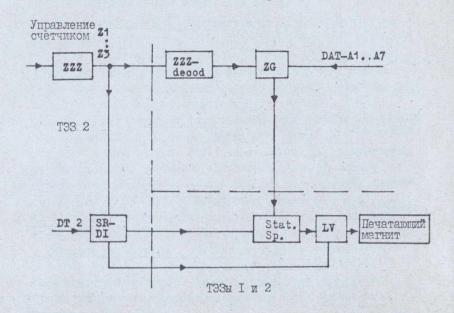

ZZZ = счетчик знаковых строчек для управления знакотенератором (ZG)


ZZZ-decod= cooтветствующее знакогенератору перекодирование (по литерам)

ZG = 3HAKOTEHEPATOP (ROM)

SR и DI = управление регистром сдвига с помощью выборки EP и XSRF, а также управление импульсом печати

Stat. Sp. = регистр сдвига, используемый в качестве промежуточного запоминающего устройства (статически)

LV = усилитель печати

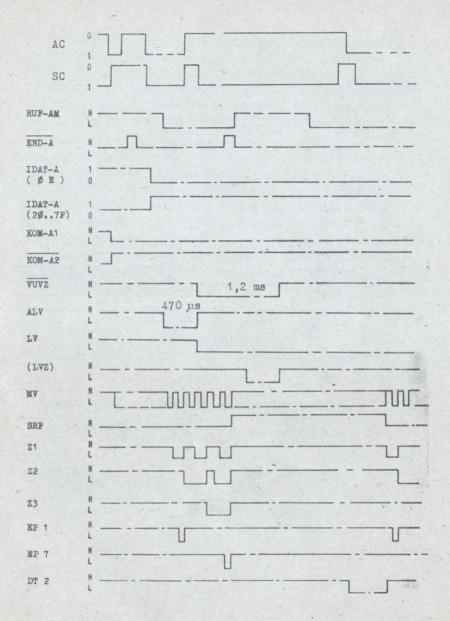

2.2.2. Печатание при движении каретки в обратном направлении (DR) (действительно только для ТЭЗ 6205)

При условиях SC = I и кодировании DR (Ø F) на линиях данных достигается необходимое кодирование команд на ТЭЗ 6205. КОМ-AI = I, КОМ-A2 = I, КОМ-A3 = I. После этой установки происходит сигнализация АС на процессор/источник данных. Новым SC = I и кодированием печатаемого знака на линиях данных получают RUF -AM = L (ср. 2.2.I "DV"). С помощью этих сигналов, подготавливающих движение каретки обратно, на ТЭЗ 6106 по 13ЈЗ, 16Ј2, 12Ј4, 15Ј2 и 17Ј2 КОМ-АЗ = І действует на ІІИУЗ, и его выход переключается на потенциал "Н". Сигналом ALV тиристор для управления торможением запирается. Через 1514 и 0413 устанавливается триггер O2J4/O2JI и образуется сигнал LR = L. По истечении времени удержания и по 3 и оправод и оправо образуется сигнал управления тиристором для муфты движения в обратном направлении. Печатающая головка перемещается справа налево. Если движение должно быть остановлено, то происходит то же, что и при торможении движения вперед. Прием данных и печатание производятся также аналогично процессу DV.

2.2.3. Смена команды во время движения

При смене команды КОМ-A2 или КОМ-A3 во время движения включается тормов. При смене команды и последующем такте печати $\overline{\text{DTI}}$ = H по 13JI или 6JI включаются 14JI, 06J2, 17JI, 16J3, 17J2 и $\overline{\text{IIUV3}}$, а также 15UV3 и запускается пропесс включения тормова.

2.2.4. Возврат каретки в исходное положение командой программы (Return = RE)

С помощью SC = I и кодированием Ø на линиях данных на T93 6195, 6225 или 6205 образуются сигналы KOM-AI = H и $\overline{KOM}-A2 = L$ и KOM-A3 = L (условие для возврата в исходное положение). Одновременно включается RUF-AM = L, и тем самым на T93 6106 запускается движение в обратном направлении.

(Cp. "DR" 2.2.2.)

С помощью KL2 = L электроника управления индицирует достижение исходного положение. На ТЭЗ 6195,6225 или 6205 при этом включается RUF-AM-H и КОМ-A3 = H, что, в свою очередь, ведет в управлении движением на ТЭЗ 6106 к открытию тормоза. Вследствие этого сигнал "LAUF" включает L—>Н и запускает на ТЭЗ 6195, 6225 или 6205 необходимую сигнализацию AC = I на процессоре/источнике.

При использовании ТЭЗ 6195 параллельно к командам LF; и FF выполняется команда Return.

SC = I включеется и тогда, когда движение бумаги закончилось, а каретка печатающего устройства вернулась в исходное положение.

2.2.5. Управлением бумагоносителем (ТЭЗ 6163)

Для управления бумагоносителем действительны следующие команды:


LF (Hexa ØA) line feed; перевод на одну строку вперед. VT (Hexa ØB) vertical tabulation; вертикальная табуляция вперед.

FF (Hexa ØC) form feed; перевод формуляра в исходное положение.

Если передается один из этих сигналов, то сигнал FTB = Н. По 171 выбирается 18UV3 (время удерживания прибл. 35 мс). Этот UV служит как для управления подачей красящей ленты (через 05 Sp VI), так и для обеспечения определенного времени включения подачи формуляров по схеме выбора. Эзпускающие сигналы для бумагоносителя преобразуются в уровень TTL.

Заканчивается команда бумагоносителя по сигналу Interlock (ILLI), который по IL на ТЭЗ 6195, 6225 или 6205 включает триггер END. При этом оповещение AC = I подавляется до тех нор, пока имеет место IL = L.

Диаграмма:

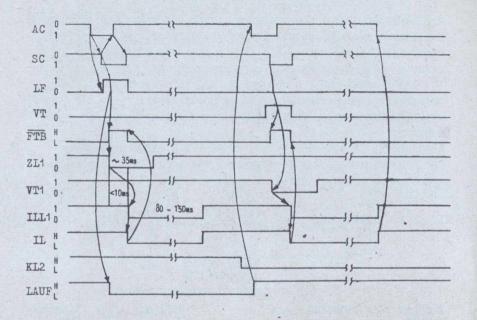


Управление подачей формуляров на примере LINE FEED лепорелло I

3. Особенные узлы электроники управления

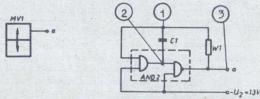3.1. Мультивибратор MV 1

Мультивибратор MV 1 вырабатывает такты для включения счетчика для приема данных и разложения их на знаковые строки. Частота коммутации составляет \sim 8,3 кГц. В основном положении на входе лежит а = 0VP , так как $\rm U_2$ не включен. Таким образом, на входе (4) AND 2 лежит "H" — потенциал и на I "L" — потенциал. Если подключается напряжение $\rm U_2$, то на обоих входах лежит "L" — потенциал. выход становится "L" и в точке 3 появляется "H" — потенциал.

Конденсатор СІ разряжается и в точке І и 2 снова появляется "Н" - потенциал. Выход 3 становится при этом "L". СІ снова заряжается до тех пор, пока в І прилегает "L".




No	К-во	Наименование	Инг	3 . No		Примеча-
I	I	Кf-конденсатор I000/I0/ I60 TTЛ 5555	00-420-	4417-7		CI
2	I	Пленочный резистор IOO кО IO% 250.3II TIЛ 8728	м 00-402-	-2782-7		WI
			I	2		3
Ис		условие: $a = OVP$, $T.K.U_2$	OVP	+ I3 B		OVP
U,	подкл	ючается: 3 становится "Н"	OVP	OVP	+	13 B
CI		жен: І становится "Н"	+ I3 B	OVP	+	I3 B
Ha	выход	е появляется "Ц"	+ I3 B	+ I3 B		OVP
CI	снова	заряжен: L"	OVP .	+ I3 B		OVP

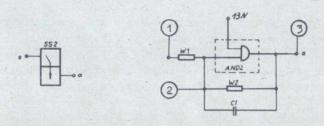3.2. Пороговый выключатель SS 2

Пороговый выключатель SS 2 служит для формирования прямоугольных импульсов, особенно по R-C - комбинациям. Если входное напряжение достигает значения и + 7,5 B, то в точке 2 прилегают благодаря падению напряжения через W1 ок. + 8,5 B L -сигнал опознается AND 2 и на выходе появляется L -сигнал. L -сигнал на выходе вызывает отрицательный перепад напряжения на входе и благодаря этому выход подает надежный L -сигнал.

При выключении при U + 7 В на 2 действует напряжение ок. + 8 В. Вследствие этого AND 2 переключает на выходе на Н. Конденсатор обеспечивает быстрое запирание для сохранения крутого фронта отключения.



Nº	К-во шт.	Наименование		Инв. №		Приме- чание
I	I	Трубчатый конденсатор ТГЛ 24098 IOO/IB - 22I5-I60		00-421-	-9686-6	CI
2	I	Пленочный резистор 22 кОм 10 % 250.311 ТГЛ 8728	ſ	00-402-	-2774-7	WI
3	I	Пленочный резистор IOO кО IO % 250.3II TIЛ 8728)M	00-402-	-2782-7	w2
				I	2	3
Ис	ходно	е положение	+	I3 B	+ I3 B	+ 13 B
BX	ода и	ое значение со стороны 8,5 В OV в положение изменения	+	7,5 B	+ 8,5 B	OVP
	пряже					
		ое переключение на входе	+	7 B	+ 8 B	+ I3 B
0.00.00		е положение этого изме- апряжения	+	13 B	+ 13 B	+ 13 B

3.3. Унивибратор UV 2

Унивибратор служит для выработки сигнала через определенное время. В исходном состоянии на двух входах I UND (I и возврат в исходное положение 5) прилегает потенциал "L".


Через W3, W4 и поляризованный в пропускном направлении диод Gr I на 3 прилегает устойчиво OVF.

Если на I прикладывается потенциал "Н", выход I UND переключается на "Н" и на СI возникает перепад напряжения + I3 В. При этом на входе 2. UND (4) лжеит потенциал.

Благодаря возврату в исходное положение этот "H" действует на I. UND независимо от состояния I.

Через W3 и W4 снова разряжается СІ, т.е. на 3 падает напряжение.

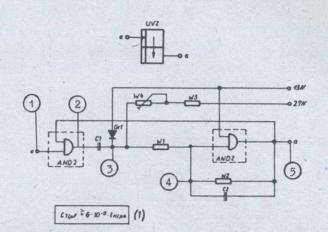
Когда процесс зарядки СІ закончен, Gr1 снова становится проводящим и на 3 можно измерять стабильный "L" —потенциал. Независимо от е подается при этом с Н на L и удерживается. С помощью устанавливаемого W4 можно изменять время зарядки СІ, при этом может быть оказано влияние на выдержку времени



No .	К-во	Наименование	NHB• №	Приме- чание			
Ι	I	Переключающий диод SAY 30 TTЛ 200-8466	00-560-9645-5	Gr I			
2	I	Полистироловый конденса-		CI			
3	I.	Трубчатый конденсатор ТТЛ 24098 RDUL-P IOO DB- 2215-I60	00-421-9686-6	C2			
4	I	Пленочный резистор 22 кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728	00-402-2774-7	WI			
5	I	Пленочный резистор IOO кОм IO % 250.3II TTN 8728	00-402-2782-7	W2			
6	Ι	Пленочный резистор 47 кОм 2 % II-310 TГЛ 14133 TK 100	00-402-1078-8	W3			
7	I	Пленочный переменный ре- вистор 55D кОм I-I-554 TГЛ II886	00-403-5922-7	W4`			
		I 2	3 4	5			
		положение ОVP ОVP ключения	OVP OVP	OVP			
CI	СІ перепад напряжения + I3 B + I3 B + I3 B + II B + I3 B						
W4	рядка, пере	CI через w3, ключение OVP + I3	B +7,5 B +8,5 B	OAb.			

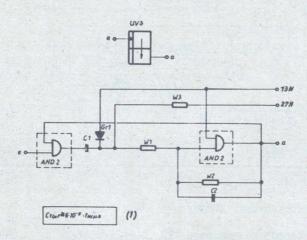3.4. Унивибратор UV 3


Принцип действия UV 3 аналогичен принципу действия UV 2. Зарядка конденсатор производится только через постоянное сопротивление.



No.	К-во шт.	Наименование	Инв. №	Примеча-
I	I	Переключающий диод SAY30 TTЛ 200-8466	00-560-9645-5	Gr I
2	I	Полистероловый конденса-		CI
3	I	Трубчатый конденсатор TГЛ 24098 RDUL-P 100/IB- 22/5-I60	00-421-9686-6	C2
4	I	Пленочный резистор 22 кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728	00-402-2774-7	WI
5	I.	Пленочный резистор 100 кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728	00-402-2782-7	W2
6	I	Металлопленочный резистор 68 кОм 2% II. 310 TTA 14733 TK 100	00-402-1090-7	W3

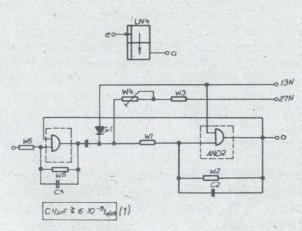3.5. Унивибратор UV 4

Принцип действия UV 4 аналогичен принципу действия UV 2. Вход, однако, состоит из порогового выключателя.



No	К-во	Наименование	Инв. №	Примеча- ние
I	I	Переключающий диод SAY 30 TTЛ 200-8466	00-560-9645-5	GrI
2	I	Полистироловый конден-		CI
3	2	Трубчатый конденсатор TPM 24098 RDUL-P 100/IB- 2215-160	00-421-9686-6	C2, C3
4	2	Пленочный резистор 22 кОм IO% 250.3II TTЛ 8728	00-402-2774-7	WI, W6
5	2	Пленочный резистор 100 кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728	00-402-2782-7	w2, w5
6	I	Пленочный резистор 47 кОм 2% 11.310 ТГЛ 14133 ТК 100	00-402-1078-8	w 3
7	Ι	Пленочный резистор 550 кОм I-I-554 TTJ II886	00-403-5922-7	W4 .

3.6. Усилитель возбуждения АУ


Усилитель возбуждения переключает импульс печати на каскады печатания для возбуждения печатающего магнита.

В основном положении на входе лежит OVP . Вследствие этого ТІ блокирован. На базе Т 2 лежит положительный потенциал (+ 0,7 В на основе базового тока и W2) и Т 2 регулирован.

На базах Т 3 и Т 4 действуют ок. + 0,2 В, которые ведут к запиранию этих транзисторов. При этом на выходе лежит оvр ("L" сигнал). Импульс печати действует на вход OVN = + I3 В ("H" сигнал). Через W1 на базе Т I прилегает на основе базисного тока прибл. + 0,7 В, Т I становится проводящим и вследствие этого Т 2 запирается.

На базах Т 3 и Т 4 действует + 0,7 В, эти транзисторы проводят ток.

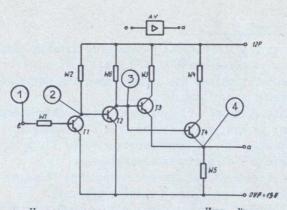На основании соотношений сопротивлений W3, W4, W5 включая внешнес сопротивление Ra = 35 параллельновключенных LV -входов по 270°Ом, дающих ок. 7 Ом, действует через I2P - ОVP делитель напряжения в отношении I:2.



No No	К-во	Наименование	Инв. №	Приме-
0	I	Транзистор SS 109C	00-555-9969-4	T2
Ι	I	Тран зист ор SS 2I6C TTЛ 200-852I	00-555-3696-I	TI
2	2	Транзистор SS I26C TTЛ 200-852I	00-555-3695-3	T3, T4
3	I	Пленочный резистор 100 кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728	00-402-2782-7	WI
4	I	Пленочный резистор 5.6 кОм IO% 250.3II TIЛ 8728	00-402-2767-5	w2
5	2	Пленочный резистор 6,8 Ом 10% 250.412 ТГЛ 8728	00-402-3426-4	W3, W4
6	I	Пленочный резистор 100 Ом 10% 250.412 ТГЛ 8728	00-402-3440-8	w5
7	I	Пленочный резистор I50 Ом IO% 250.732 TTЛ 8728	00-402-4871-0	w6
		I	2 3	4
Основное состояние OVP Импульс печати + 13 В			+ 0,7 B + 0,2 B + 0,2 B + 0,7 B	OVP + 8 B

3.7. Усилитель печати LV 1

Усилитель печати служит для запуска печатающего магнита. Магнит печатающей головки работает при 42 В и 0,4 А.

Транзистор типа MOS-T I служит для согласования без потребления мощности со сдвиговым регистром.

На подготовительном входе eV (I) прилегает сигнал сдвигового регистра. На е лежит сигнал печати (выход AV). В исходном состоянии eV есть логическое "L". ТІ открывается и через ТІ, w1 прикладывается на базе Т 2 положительное напряжение.

T2 открывается и незначительное падение напряжения T2 ведет к запиранию T3. Цепь тока печатающего магнита прервана.


Если на е прикладывается импульс печати - 5 В, то Т 3 на основании соотношений сопротивлений W2 и Т2 остается тем не менее запертым.

Если должна быть запущена печатающая игла, то на еу лежит "Н" — потенциал. Т I запирается. Так как ток не может течь, Т 2 тоже заперт. До тех пор, пока через вход е не производится запуск с помощью AV, Т 3 остается запертым.

К моменту печатания AV подает напряжение + 8 В. Этот положительный импульс ведет к открытию транзистора Т 3.

Ток течет от 42 Р через печатающий магнит и Т 3 на оvр. При отсутствии такта печати Т 3 запирается. Вследствие этого в магните индуктируется напряжение, которое продолжает ток. Индуктированный ток течет через Gr I сначала к конденсатору С и заряжает его, но большая часть отводится без высоких пиков напряжения через диод Зенера.

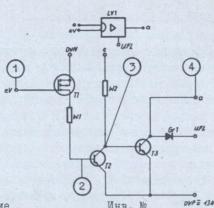
Вследствие этого электромагнитное поле быстро исчезает. Формирование потенциала конденсатора происходит также с помощью диода Зенера.



No.	К-во	Наименование		Инв. №	0VF = 13#	Приме-
I	I	Транзистор SS 2I6 A	A	00-555-	3694-5	T2
2	I	Двойной полевой тра зистор типа мос—SMY ТГЛ 26529	aн- 51	00-555-	3841-6	TI
3	I	Транзистор SS 126B		00-555-	9964-5	T3
4	I	Переключающий диод ТГЛ 25184	SAY I2	00-560-	6867-7	Gr I
5	I	Пленочный резистор 3,3кОм 10% 250.311 ТГЛ 8728		00-402-	2764-2	WI
6	I	Пленочный резистор 270 Ом 10% 250.311 ТГЛ 8728		00-402-	2730–4	W 2
]		2 3	4	
Сд		положение OV й регистр "L" ати)	/P ·+ (0,7 B OV	P + 42	2 B(P)
			TP + (0,7 B +	0,2 B + 42	2 B(P)
Сл	з импу	й регистр "Н" льса печати + 13 й регистр "Н"	3 B (OVP OV	P + 42	2 B(P)
Йм	пулъс	печати + 13	3 B (WP +	0,7 B + 0	,2 B

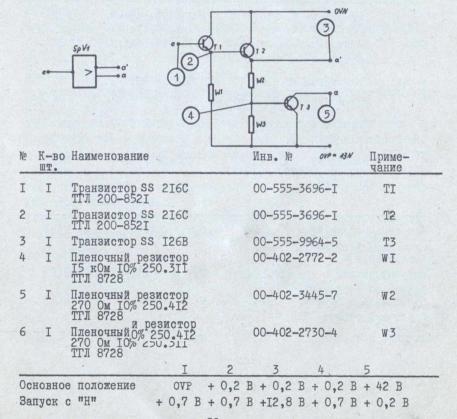3.8. Усилитель для колонок SpV 1

Усилитель для колонок SP V1 служит для усиления управляющего сигнала для включения красящей ленты. Он является усилителем, выполняющим логическую операцию "НЕ" в исходном состоянии на входе лежит потенциал "L". Вследствие этого ТI заперт. Через WI на T2 прилегает — оvp, этот транзистор также блокирован. При этом на выходе а' прилегает "L" — сигнал. Тот же сигнал лежит на базе Т3, который запирается. Через катушки с красящей лентой ток не течет. В состоянии запуска на е прилегает положительный импульс и ТI становится проводящим. На основании соотношения сопротивлений T2, w2, w3 на выходе а' прилегает ок. + I2,8 В. На базе Т3 оказывает действие 0,7 В и Т3 открывается. Ток течет через электромагнит и Т3 к оvp.



3.9. Задающий каскад для открывания тиристора ZIT


Задающий каскад служит для приведения импульса открывания в состояние готовности для соединительных и тормозящих тиристоров. ТІ служит для согласования с малым потребления мощности с предыдущим каскадом. Если на входе прикладывается "L" — сигнал, то МОП — транзистор Т І становится проводящим и на С І возникает перепад напряжения + 13 В. Благодаря делителю напряжения W2, W3 на входе Т2 лежит положительный импульс и Т2 открыт. Через передатчик и Т2 течет ток, вырабатывающий напряжение открывания. СІ разряжается через W2, W3. Если напряжение на базе Т2 становится + 0,2 В(Р), то он запирается.

При отсутствии "L" - сигнала на ТІ разряжается СІ через WI.

		ZIT CO	1		CI	M2	T Q	2
	,	2		Ů,	/1		Ū w3	4
Nº.	К-во шт.	Наименование				Инв.	No.	Приме- чание
I	I	Транзистор SS 216 ТГЛ 200-8521	D			00-55	5-3697-8	T2
2	I	Полевой двойной тр тор типа MOILSMY 5 TГЛ 26529		нзис-		00-55	55-3841-6	TI
3	I	Полистироловый кон тор D 022/I0/I60, TTЛ 200-8424	Де	енса-		00-42	0-9544-3	CI
4	I	Пленочный резистор 100 кОм 10% 250.31 ТГЛ 8728	ľ			00-40	2-2782-7	WI
5	I	Пленочный резистор 3.3 кОм IO% 250.31 TVЛ 8728	I			00-40	2-2764-2	W2
6	I	Пленочный резистор 2.2 кОм 10% 250.31 ТГЛ 8728)				2-2762-6	w3
				I I B		2 OVP	OVP	+ I2 B
е	= "I"	положение сигнал, на СІ напряжения	+	OVP	+	13 B		OVP
N2	№3, BI	жается через		OVP	+	I3 B	+ 0,2 B	+ I2 B
	разря	ва "н" жается через WI	+	13 B		OVP	OVP	+ I2 B
				00				

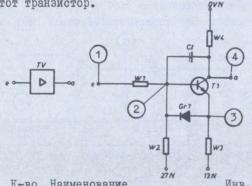3.10. Усилитель тактов TV

Усилитель тактов служит для усиления такта, печати и К. 2-сигнала на входе логической схемы. В основном состоянии е = Н.
На основе тока базы и соотношения сопротивлений WI и W2 на
базе проводящего ТІ лежит + 0,7 В(Р). На выходе лежат постоянно оvр. В случае наличия такта печати или нахождения печатающей каретки в основном положении конечный транзистор датчика
тактовых импульсов блокирован. Вследствие падения напряжения
через Gr 1 в направлении от оvр через W 3, Gr I к W 2 и 27 N
на базе ТІ действуют прибл. - 0,7 В Р, что запирает наверняка
этот транзистор.



Nº	К-во	Наименование	Инв• №	Приме-
I	I	Переключающий диод SAY 30	00-560-9645-5	Gr I
2	Ï	Транзистор SS 126 C	00-555-3695-3	TI
3	I	Полистироловый конден- сатор 100/10/160	•00-420-9536-3	CI
4	I	Пленочный резистор 15 кОм 10% 250.311	00-402-2772-2	W4
5	Į	Пленочный резистор 820 Ом 5% 250.311	00-402-288I-I	W3
6	I	Пленочный резистор 10 кОм 10% 250.311	00-402-2766-7	WI
7	I	Пленочный резистор 27 кОм IO% 250.3II	00-402-2775-5	W 2
		I	2 3	4
00	новное	положение + I3 В +	0,7 B OVP	+ 0,2 B
Ta	кт печ		0,2 B OVP	+ I3 B

3.II. Преобразователь уровня РW I

Преобразователь уровня PwI служит для преобразования TTL - сигналов в КМЕ - 20 - сигналы на выходах знакогенератора.

$$H = +5 B (TTL) = OVN = + I3 B (MOII)$$


L = OV (TTL) = -5VN (относительно OBN) = +8 B (MOП)

В основном положении на выходе знакогенератора лежит L (= OB при TTL) или соответственно используемым напряжением + 8 ВР (относительно OBP). Транзистор типа КFY 16 Т I при этом является проводящим и на основе деления напряжения WI, Т I, W2 через Gr I на базу Т 2 подается положительный импульс. Вследствие этого Т 2 открыт. Выход становится логическим L (= OBP). Если игла должна печатать, то на выходе знакогенератора лежит Н (= + 5 В при TTL) или соответственно используемым напряжениям + I3 В. Транзистор типа KFY 16 Т I заперт и на коллекторе Т I

лежат 27 N,Gr I блокирован и вследствие этого ток базы для Т 2 заперт, и поэтому также Т 2 заперт. На а лежит логический "Н"


No	К-во шт.	Наименование	Инв. №	Приме- чание
I	I	Транзистор КГУ 16	00-555-9947-7	TI
2	I	Транзистор SS 2I6 В	00-555-3695-3	T2
3	I	Переключающий диод SAY 30	00-560-9645-5	Gr I
4	I	Пленочный резистор 2,2 кОм 5% 25.3II	00-401-0119-7	WI
5	I	Пленочный резистор 10 кОм 5% 25.311	00-401-0135-7	W 2
6	I	Пленочный резистор 12 кОм 5% 25.3II	00-401-0137-3	W 3



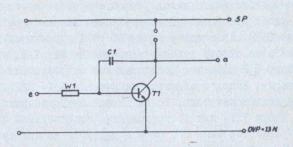


No	К-о	Наименование	Инв. №	Прим.
I	I	Транзистор SS 216 D	00-555-3697-6	TI
2	I	Кf-Конденсатор 220/ 10/63 ТГЛ 5155	00-420-440I-5	CI
3	I	Пленочный резистор 100 кОм 5% 25.3II TTJ 8728	00-401-0159-0	WI

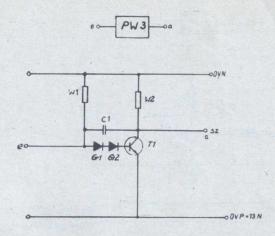Преобразователь уровня 2 56-45I-6133-8 (МОП - TTL)




No	К-о	Наименование	Инв. №	Прим.
I	Ι	Транзистор SS 2I6 B	00-555-3695-3	TI
2	Ι	КР-Конденсатор 220/10/63 ТГЛ 5155	00-420-4401-5	CI
3	I	Переключающий диод SAY 30 TГЛ 200-8466	00-560-9645-5	Gr I,
4	Ι	Пленочный резистор 27 кОм 10% 25.3II ТГЛ 8728	00-401-0011-4	WI
5	I	Пленочный резистор 22 кОм 10% 25.3II TTЛ 8728	00-401-0010-6	W2
		Преобразователь уровня 3 (ТТІ- МОП)	56-451-6134-6	

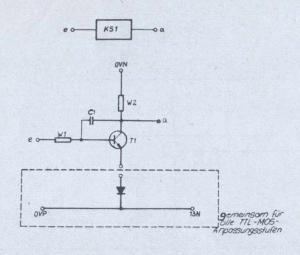


	К-с	Наименование	Инв. №	Прим.
I	I	Лиод SAY 30 ТТЛ 200-8466	00-560-9645-5	DI
2	T	Транзистор SS 2I6 В ТТЛ 200-852I	00-555-3695-3	TI
3	I	Кf-конденсатор 47/I0/630 TIJ 5155	00-420-5069-8	CI
4	Ι	Резистор 22 кОм IO% 250.3II TIЛ 8728	00-402-2774-7	W 2
5	I	Резистор IO кОм IO% 250.3II TIJ 8728	00-402-2766-7	WI

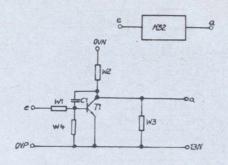Каскад согласования 56-45I-6I36-2 (ТТL - МОП)




10	К-о	Наименование	Инв. 19	Прим.
7	Ι	Кf -конденсатор IOO/IO/I60 TIN 5155	00-420-4846-1	cI
2	I	Транзистор SS 2I6 D TTJ 200-852I	00-555-3697-8	TI
3		Резистер I5 кОм IO% 250.3II TTЛ 8728	00-402-2760-I	.W3
4	I	Резистор 2,7 кОм 10% 25.3II ТГЛ 8728	00-400-9998-8	W2
5	2	Резистор. IO кОм IO% 25.3II	00-401-0006-7	W1,W4

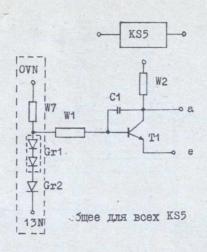
Каскад согласования 56-45I-6I37-0 (МОП - TTL)




Hop.	UT.	Наименование	Инв. №	Примечание
I	I	Диодный ключ SAL 41 ТГЛ 2795	00-560-3161-6	Gr1
2	I	Диодный ключ SAY 30 ТГЛ 200-8466	CO-560-9645-5	Gr2
3	I	Транзистор SS216 D	00-555-3697-8	T1
4	I	Коденсатор KS 47/I0/ 630 TIN 5155	00-420-5069-8	C1
5	I	Пленочный непроволоч- ный резистор 22 кОм 10% 250.311 TIVI 8728	00-402-2774-7	W1
6	I	Пленочный непроволоч- ный резистор 1,5 кОм 10% 25.311 ТГЛ 8728	00-402-2760-I	W7

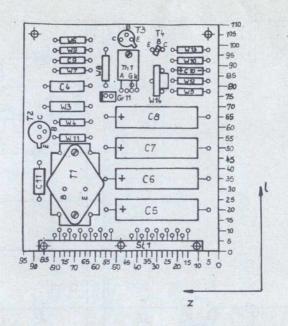


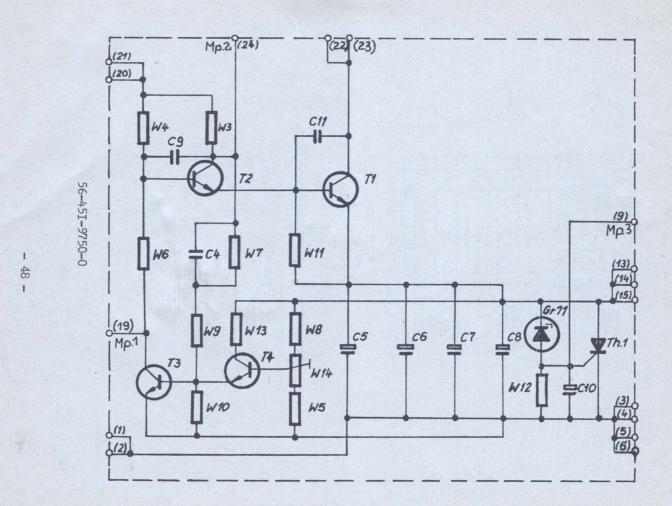Маркировка: **Г** катод единичного диода 20-45I-9750-3




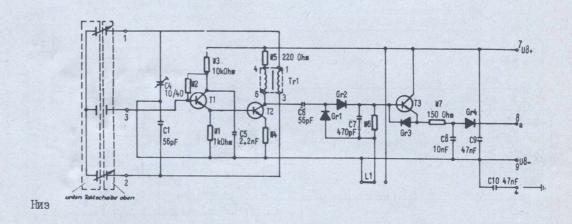


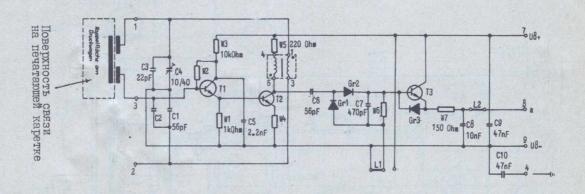Датчик тактов печати (ср. часть І, страница 19, 20)



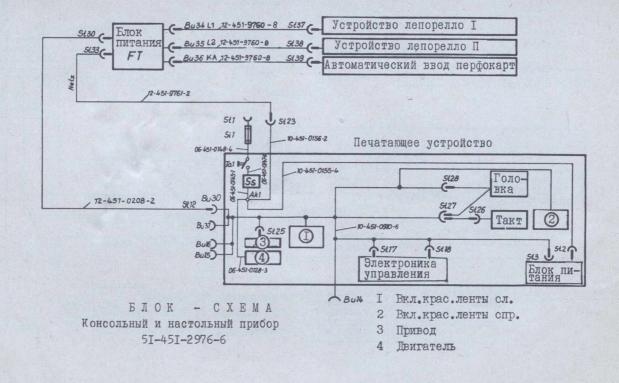Детектор основной позиции (KL2) (ср. часть I, стр. 20)



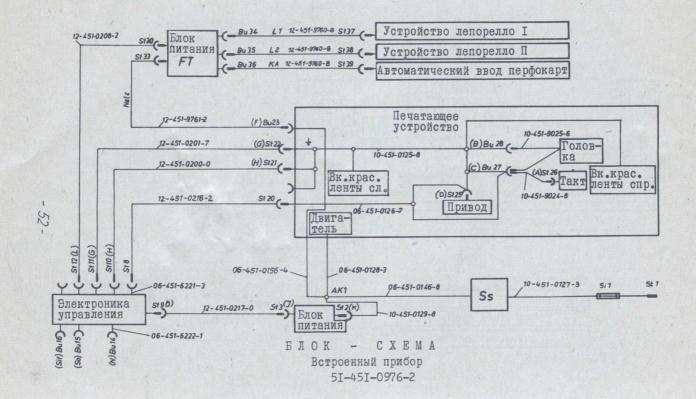

robotron

VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda DDR - 523 Sömmerda Weißenseer Straße 52

Exporteur: Robotron Export-Import Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 108 Berlin, Friedrichstraße 61

Technische Instruktion 1156 Teil VI (SKR)

russisch

Scanned for lib.gva.org.ua

Special thanks to **Oleksandr Rybak** for providing the material!

(c) 2025 <u>gva.org.ua</u>